 


4



Z wzorów:

$$s_k = a_k \oplus b_k \oplus c_k$$

$$c_n = g_{n-1} + p_{n-1} c_{n-1}$$

Dla  $n=2$ :

$$G_k = \sum_{i=k}^{(k+1)n-1} g_i \prod_{j=i+1}^{(k+1)n-1} p_j$$

$$P_k = \prod_{j=k}^{(k+1)n-1} p_j$$

$$c_{kn} = \sum_{i=0}^{k-1} G_i \prod_{j=i+1}^{k-1} p_j + c_0 \prod_{j=0}^{k-1} p_j$$

Dla bloku 0:

$$s_0 = a_0 \oplus b_0 \oplus c_0$$

$$c_1 = a_0 b_0 + (a_0 + b_0) c_0$$

$$s_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_1$$

$$P_0 = (a_0 + b_0)(a_1 + b_1)$$

$$G_0 = a_0 b_0 + (a_1 + b_1) a_0 b_1$$