Logika cyfrowa

Programistyczna lista zadań nr 12

Termin: 31 maja 2020

Uwaga! Poniższe zadania należy rozwiązać przy użyciu języka SystemVerilog, sprawdzić w DigitalJS oraz wysłać w systemie Web-CAT na SKOS. Należy pamiętać, aby nazwy portów nadesłanego modułu zgadzały się z podanymi w treści zadania. Wysłany plik powinien mieć nazwę `toplevel.sv`. **Nie przestrzeganie tych zasad będzie skutkować przyznaniem 0 punktów.**

1. Zaimplementuj obwód sortujący dane zapisane w pamięci metodą sortowania przez wybór. Układ powinien posiadać wydzielony moduł pamięci (dwuportowej, z jednym portem do odczytu i jednym do zapisu, z synchronicznym odczytem i zapisem). Sugerowane jest wydzielenie ścieżki sterowania i danych w osobnych modułach. Obwód powinien mieć następujące wejścia i wyjścia:

   - `clk` – wejście zegara,
   - `nrst` – zanegowane wejście resetu asynchronicznego,
   - `start` – 1-bitowe wejście uruchamiające obliczenia,
   - `addr` – 3-bitowe wejście adresu interfejsu pamięci,
   - `wr` – 1-bitowe wejście zapisu interfejsu pamięci,
   - `datain` – 8-bitowe wejście interfejsu pamięci,
   - `dataout` – 8-bitowe wyjście interfejsu pamięci,
   - `ready` – 1-bitowe wyjście sygnalizujące gotowość układu do rozpoczęcia pracy,

   Podobnie jak w poprzednich zadaniach, rozpoczęcie pracy powinno nastąpić, gdy sygnał `start` będzie w stanie wysokim równocześnie ze stanem wysokim `ready`. W kolejnym cyklu stan `ready` powinien zmienić się na niski. Zmiana sygnału `ready` z niskiego na wysoki sygnalizuje ukończenie pracy.

   Porty zapewniające dostęp do pamięci (`addr`, `datain`, `dataout`, `wr`) powinny być aktywne tylko wtedy, gdy `ready` jest w stanie wysokim; w przeciwnym razie wejścia (`addr`, `datain`, `wr`) powinny być ignorowane, a wyjścia (`dataout`) mogą mieć dowolną wartość. Celem istnienia tych portów jest ładowanie zawartości pamięci przed rozpoczęciem pracy i odczytanie jej po zakończeniu.

   Układ pamięci musi być współdzielony między interfejsem zewnętrznym a układem sortującym. Sygnał `ready` mówi, kto kontroluje pamięć: czy interfejs zewnętrzny (`ready` wysoki), czy układ sortujący (`ready` niski). Przełączanie dostępu do pamięci może być realizowane w ścieżce danych lub w osobnym module arbitrującym.

   Możliwy sposób działania układu opisuje następujący diagram algorytmiczny. Można ten układ też zaimplementować inaczej – pod warunkiem, że jest zgodny z opisem powyżej.

   Wskazówka: Testowanie układu przy użyciu zewnętrznego interfejsu może być czasochłonne. Sugeruję wykorzystać edytor zawartości pamięci wbudowany w DigitalJS do wprowadzania danych i odczytywania wyniku.

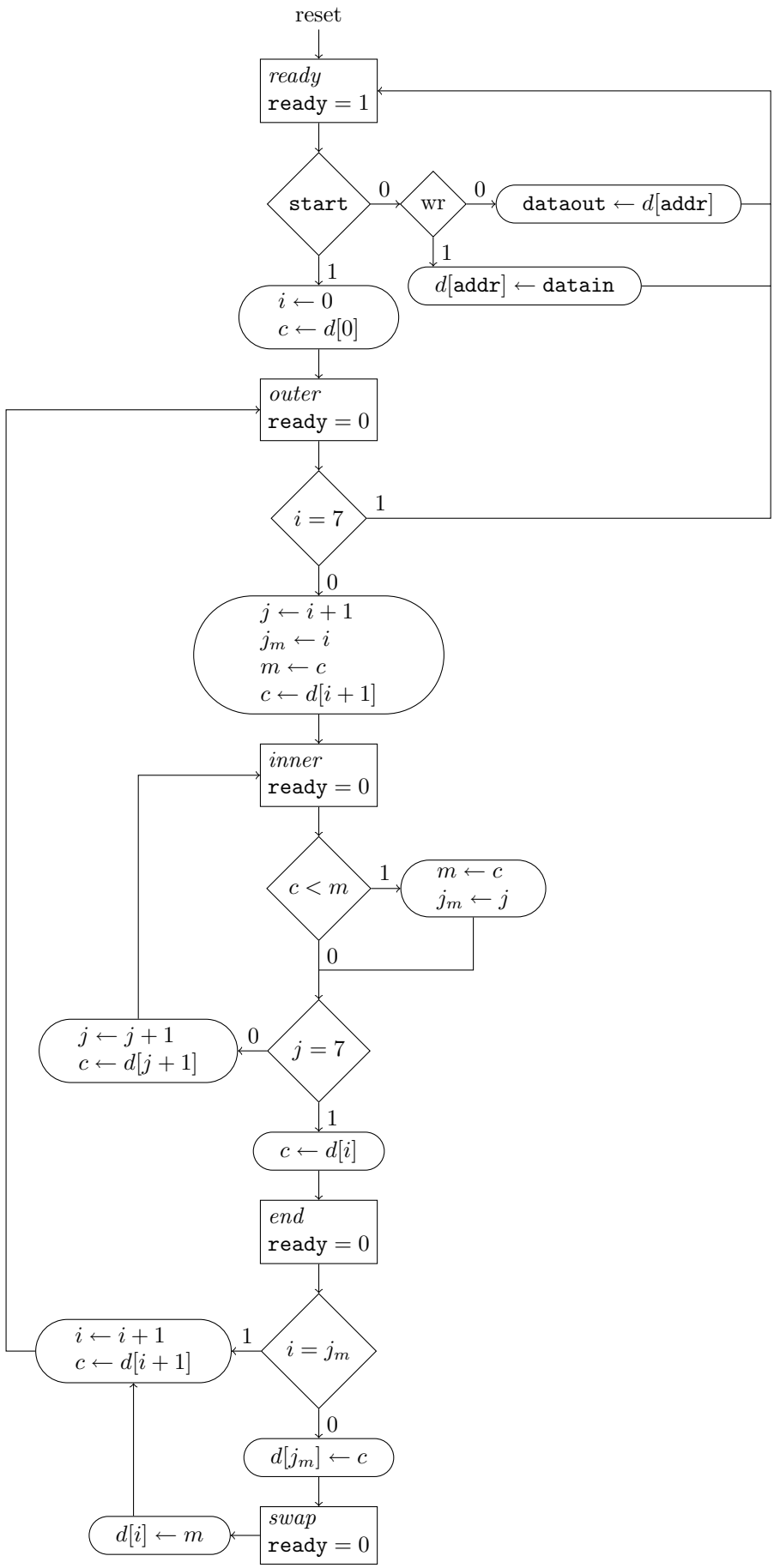
reset
ready
ready = 1
start
0
wr
0
dataout ← d[addr]
1
d[addr] ← datain
1
i ← 0
c ← d[0]
outer
ready = 0
i = 7
1
0
j ← i + 1
j_m ← i
m ← c
c ← d[i + 1]
inner
ready = 0
c < m
1
m ← c
j_m ← j
0
j ← j + 1
c ← d[j + 1]
0
j = 7
1
c ← d[i]
end
ready = 0
i ← i + 1
c ← d[i + 1]
1
i = j_m
0
d[j_m] ← c
d[i] ← m
swap
ready = 0